

上圖所示為一平衡三相電力系統之單線圖。各元件之額定容量(三相)及額定電壓(線對線)如下：

發電機：30MVA, 13.8KV, X_s (同步電抗)=0.1pu

電動機：15MVA, 13.8KV, $X_s = 0.06\text{ pu}$


變壓器 T_1 ：20MVA, 13.2—13.8KV, X_d (漏電抗)=0.1pu

變壓器 T_2 ：15MVA, 13.8—13.8KV, $X_d = 0.15\text{ pu}$

輸電線： $20 + j80\Omega$

若選擇發電機之額定容量及額定電壓為發電機側之基準值，試計算各元件阻抗之標幺值，並將其標示於此系統之阻抗圖(IMPEDANCE DIAGRAM)上。(11%)

2.

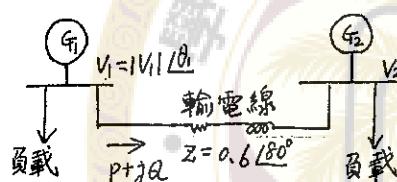

左圖所示為一平衡三相電力系統之單線圖。


假設 $|V_1| = 1.05$, $|V_2| = 1$, 輸電線之串聯阻抗 $Z = 0.6 \angle 180^\circ$, 其並聯電容可忽略不計。

令 $\theta_{12} \triangleq \theta_1 - \theta_2$ 。

(a) 試以 P 為橫軸, Q 為縱軸, 繪出電力圓線圖(POWER CIRCLE DIAGRAM) ($0 \leq \theta_{12} \leq 2\pi$), 並求圓心及半徑。(6%)

(b) 若 $0 \leq \theta_{12} \leq 2\pi$, P 為最大時, $\theta_{12} = ?$ (5%)

3.

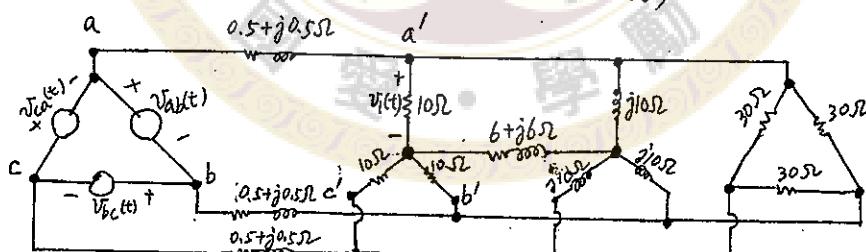

上圖所示為一三相平衡電力系統。若 $V_{ab}(t) = 100\sqrt{2} \cos 377t$ (伏特) 時，試求 $V_i(t)$ 。(11%)

見背面

4. 假設一磁路系統只含一繞組，其線圈匝數為 100 匝，激磁電流均方根值為 10 (安培) 磁阻 (Reluctance) 為 10 (安培/高斯) ，試求繞組之電感值。 (20%)

5. 假設三相，110 伏，60 赫茲 (Hz) 交流感應馬達之穩態滑差率 $S = 2\%$ ，試求此馬達轉子繞組線圈感應電壓頻率值。 (13%)

接次頁

6. Please use the “volt-second balance” theory to derive the voltage gain (V_{out}/V_{in}) of the DC-DC converter shown in Fig. 1. [14%]

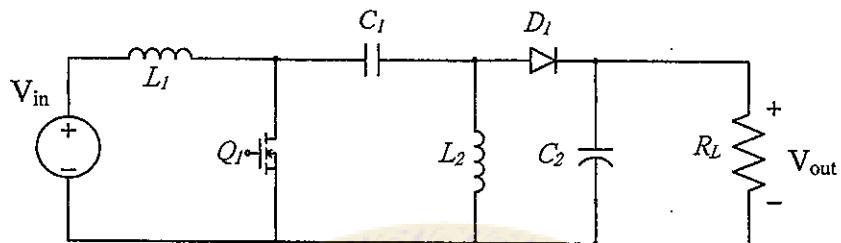


Fig. 1

7. A DC-DC step-down (buck) converter with $V_{in}=48V$, $V_{out}=12V$, and $P_{out}=72W$ is operated in the boundary conduction mode (BCM) at 40% load with the switching frequency $f_{sw}=100\text{ kHz}$, assuming a very large output capacitor is used.

- Please determine the inductance value, L, to meet the required BCM condition. [10%]
- Based on the inductance value determined from (a), please calculate the value of maximum inductor current when the buck converter is operated at full (100%) load. [5%]
- If only the desired output voltage is changed to $V_{out}=18V$ and an inductor $L=50\mu\text{H}$ is used, please calculate the value of maximum inductor current at full (100%) load. [5%]

試題隨卷繳回